



第九章 正弦稳态电路的分析

- 阻抗和导纳
- 正弦稳态电路的分析
- 正弦稳态电路的功率
- 最大功率传输定理

§ 9-1 阻抗和导纳

1. 复阻抗

$$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{U \angle \phi_u}{I \angle \phi_i} = |Z| \angle \phi_Z$$

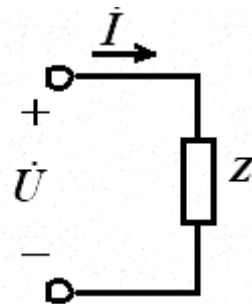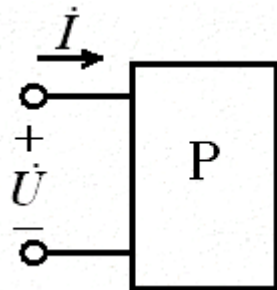

Z 不是正弦量，而是一个复数。

阻抗的模： $|Z|$ 阻抗角： $\phi_Z = \phi_u - \phi_i$

$$Z = R + jX$$




电阻



电抗


$$|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$$

$$\phi_Z = \arctan \frac{X}{R}$$

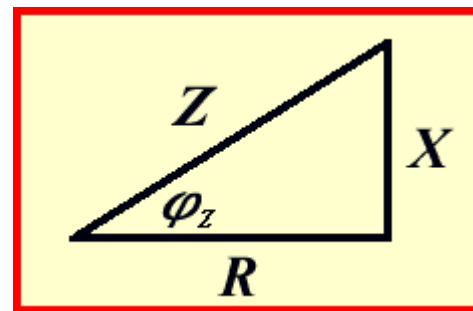


§ 9-1 阻抗和导纳


特例：

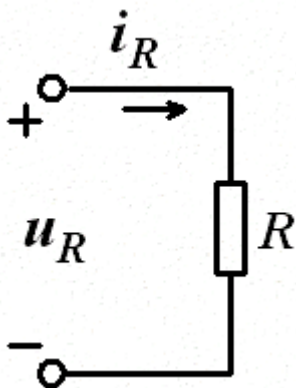

$$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = R$$

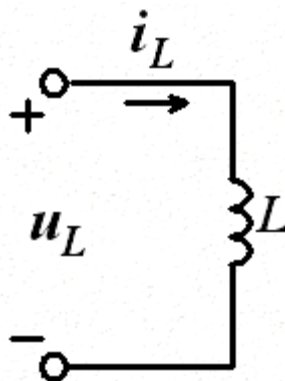
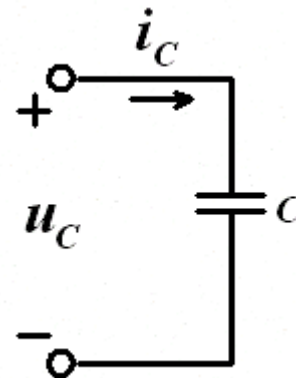
$$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = jX_L = j\omega L$$




$$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = -jX_C = \frac{1}{j\omega C}$$

§ 9-1 阻抗和导纳

2. *RLC* 串联复阻抗

根据KVL:

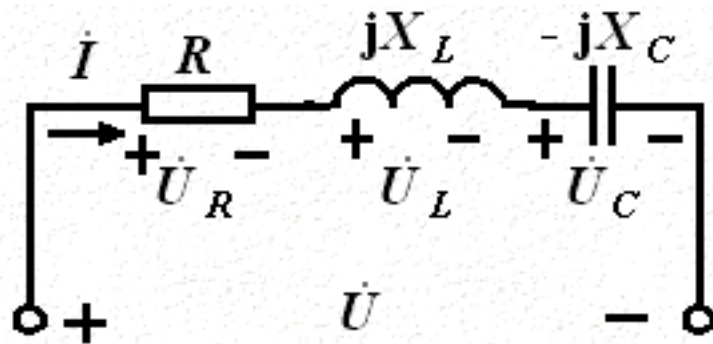

$$\dot{U} = \dot{U}_R + \dot{U}_L + \dot{U}_C = \dot{I}(R + jX_L - jX_C)$$


$$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = R + j(X_L - X_C) = R + jX = |Z| \angle \phi_Z$$

$$\begin{aligned} |Z| &= \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \\ &= \sqrt{R^2 + X^2} \end{aligned}$$

$$\phi_Z = \arctan \frac{X_L - X_C}{R}$$


§ 9-1 复阻抗和复导纳

2. RLC 串联复阻抗

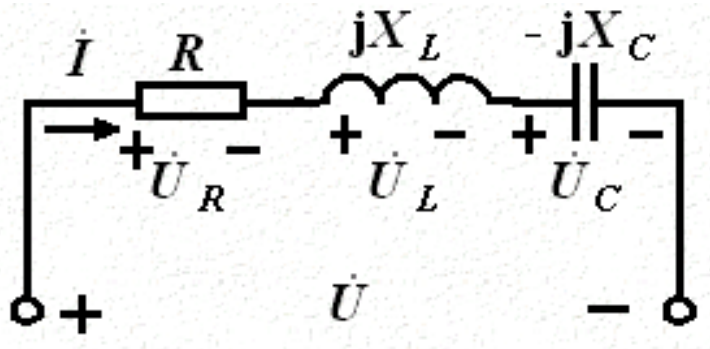

$$X_L - X_C = 0 \quad \varphi = 0$$


阻性电路

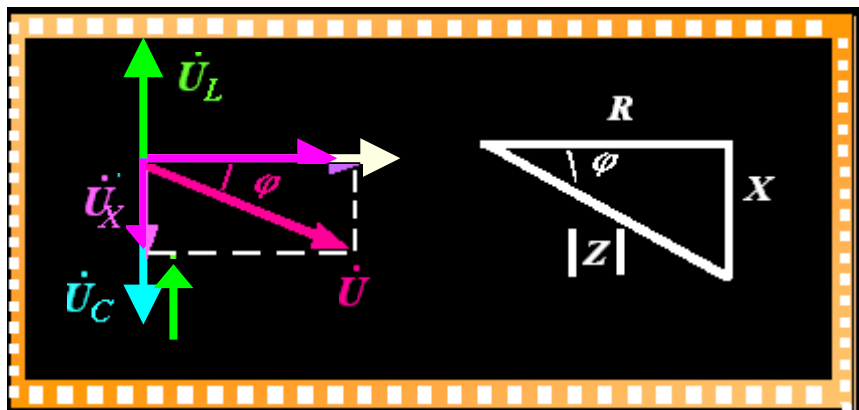

$$X_L - X_C < 0 \quad \varphi < 0$$

容性电路

电压滞后电流

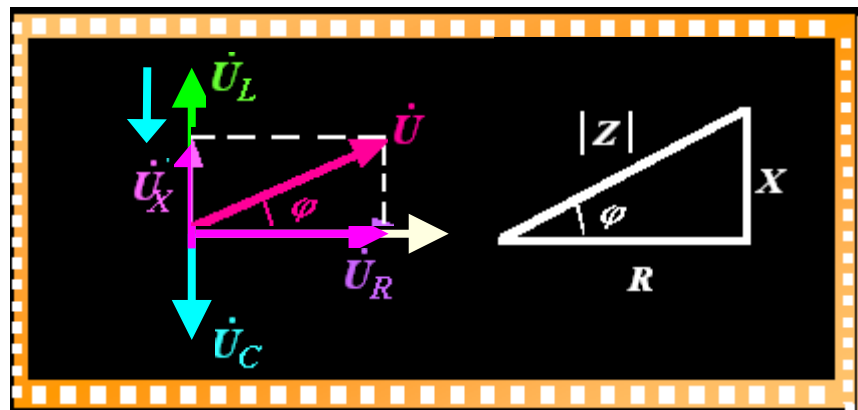


$$X_L - X_C > 0 \quad \varphi > 0$$

感性电路

电压超前电流

§ 9-1 复阻抗和复导纳

3. 复阻抗串并联

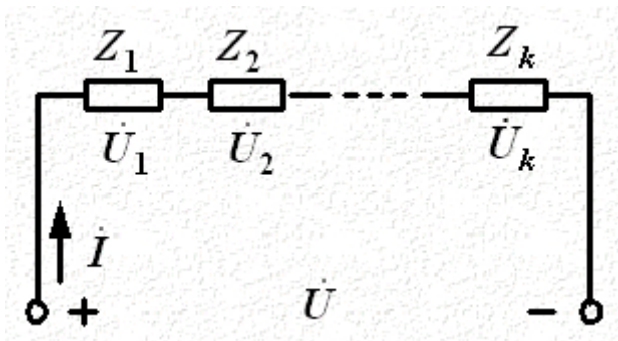


由KVL可证明:

$$\dot{U} = \dot{U}_1 + \dot{U}_2 + \dots + \dot{U}_k$$

$$\dot{I}Z_S = \dot{I}Z_1 + \dot{I}Z_2 + \dots + \dot{I}Z_k$$
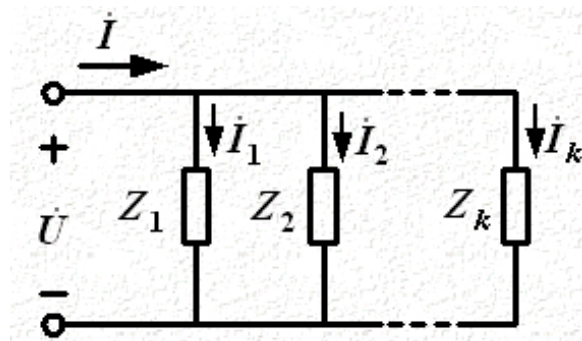
$$Z_S = \sum_{k=1}^n Z_k = \sum_{k=1}^n R_k + j \sum_{k=1}^n X_k \\ = R + jX$$



由KCL可证明:



$$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 + \dots + \dot{I}_k$$

$$\frac{\dot{U}}{Z_p} = \frac{\dot{U}}{Z_1} + \frac{\dot{U}}{Z_2} + \dots + \frac{\dot{U}}{Z_k} \\ Z_p = \frac{1}{\sum_{k=1}^n \frac{1}{Z_k}}$$

§ 9-1 复阻抗和复导纳

二、复导纳

$$Y = \frac{\dot{I}}{\dot{U}} = \frac{I \angle \phi_i}{U \angle \phi_u} = |Y| \angle \phi_Y$$

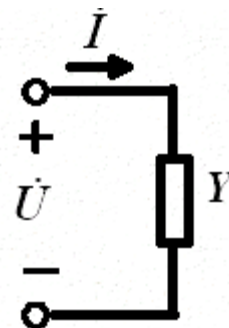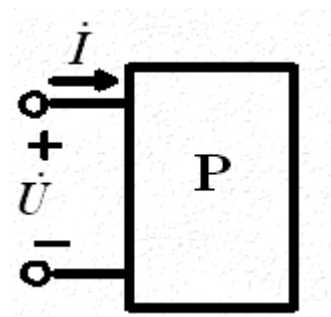

导纳的模： $|Y|$ 导纳角： $\phi_Y = \phi_i - \phi_u$

$$Y = \frac{1}{Z} = \frac{1}{R + jX} = G - jB$$

↓ ↓

电导 电纳

$$|Y| = \sqrt{G^2 + B^2} \qquad \phi_Y = \arctan \frac{-B}{G}$$

§ 9-1 复阻抗和复导纳

二、阻抗导纳的等效变换

$$Y \square Z = 1$$

如果 $Z = R + jX$

$$Y = \frac{1}{Z} = \frac{1}{R + jX} = \frac{R}{R^2 + X^2} - j \frac{X}{R^2 + X^2}$$

如果 $Y = G - jB$

$$Z = \frac{1}{Y} = \frac{1}{G - jB} = \frac{G}{G^2 + B^2} + j \frac{B}{G^2 + B^2}$$

§ 9-1 复阻抗和复导纳

例9-1

电流相量：

电流正弦表达式： $i = 4\sqrt{2}\cos(5\,000t - 53.13^\circ) \text{ A}$

各元件电压相量：

各元件阻抗：

$$\dot{U}_R = R \dot{I} = 60 \angle -53.13^\circ \text{ V}$$

$$\dot{U}_L = j\omega L \dot{I} = 240 \angle 36.87^\circ \text{ V}$$

$$\dot{U}_C = -j \frac{1}{\omega C} \dot{I} = 160 \angle -143.13^\circ \text{ V}$$

§ 9-1 复阻抗和复导纳

例9-1

由 $Z_{\text{eq}} = 25 \angle 53.13^\circ \Omega$

得到等效导纳

$$Y_{\text{eq}} = \frac{1}{Z_{\text{eq}}} = \frac{1}{25} \angle -53.13^\circ \text{ S}$$
$$= (0.024 - \text{j}0.032) \text{ S}$$

$$G = 0.024 \text{ S} \qquad B = -0.032 (\text{感性})$$

$$\text{或 } R = \frac{1}{G} = 41.67 \Omega$$

$$\text{等效电感 } L_{\text{eq}} = \frac{1}{|B| \omega} = 6.25 \text{ mH}$$

§ 9-1 复阻抗和复导纳

例9-2

解

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_s}{Z_{eq}} = 0.60 \angle 52.30^\circ \text{ A}$$

$$\dot{U}_{10} = Z_{12} \dot{I} = 182.07 \angle -20.03^\circ \text{ V}$$

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_{10}}{Z_1} = 0.18 \angle -20.03^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_{10}}{Z_2} = 0.57 \angle 69.96^\circ \text{ A}$$

$$Y_{eq} = \frac{1}{Z_{eq}} = 5.99 \times 10^{-3} \angle 52.30^\circ \text{ S}$$

$$= (3.66 \times 10^{-3} + j4.74 \times 10^{-3}) \text{ S (容性)}$$

$$G = 3.66 \times 10^{-3} \text{ S (或 } R = 273.22 \text{ } \Omega)$$

$$C_{eq} = \frac{4.74 \times 10^{-3}}{314} \text{ F} = 15.09 \text{ } \mu\text{F}$$

§ 9-2 正弦交流电路的分析

当电路中电量都是同频率的电量时：

- KCL相量形式

$$\dot{I}_1 + \dot{I}_2 + \dots + \dot{I}_n + \dots = 0$$

- KVL相量形式

$$\dot{U}_1 + \dot{U}_2 + \dots + \dot{U}_n + \dots = 0$$

§ 9-2 正弦交流电路的分析

1. 解析法:

利用电路分析方法求解。

注意：已知或未知的物理量要以相量形式表示，阻抗、感抗、容抗要以复数形式表示。

2. 相量图法:

选定参考相量，分别画出相关物理量的相量图，通过平行四边形法则，确定所要求的解。



§ 9-2 正弦交流电路的分析

例9-6


电流不变，把 R 以外电路等效为诺顿电路（电流源），且等效导纳 Y_{eq} 为0

即

得

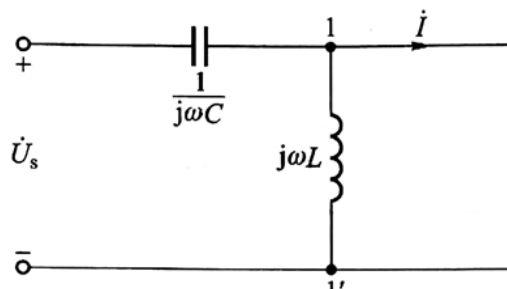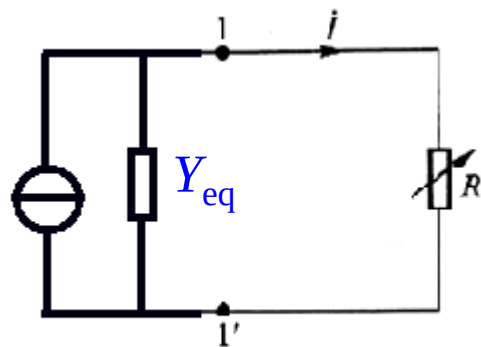

短路电流为

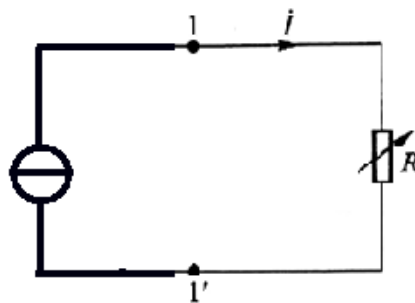

诺顿等效电路：

电源置零求等效电阻，
端口短路求短路电流

§ 9-3 正弦交流电路的功率

一、 R 、 L 、 C 元件的功率


(1) 电阻元件的功率

$$i = I_m \sin \omega t$$

$$u_R = U_{Rm} \sin \omega t$$

$$p_R = U_{Rm} I_m \sin^2 \omega t = \sqrt{2} U_R \sqrt{2} I \frac{(1 - \cos 2\omega t)}{2}$$

$$= U_R I - U_R I \cos 2\omega t$$

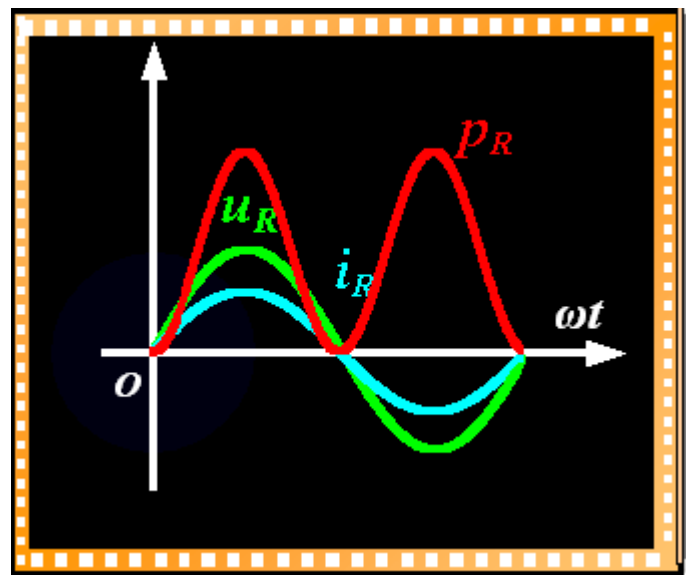

§ 9-3 正弦交流电路的功率


一、 R 、 L 、 C 元件的功率

(1) 电阻元件的功率

$$P_R = \frac{1}{T} \int_0^T (U_R I - U_R I \cos 2\omega t) dt$$

$$= U_R I = RI^2 = \frac{U_R^2}{R}$$

——平均功率
(有功功率)

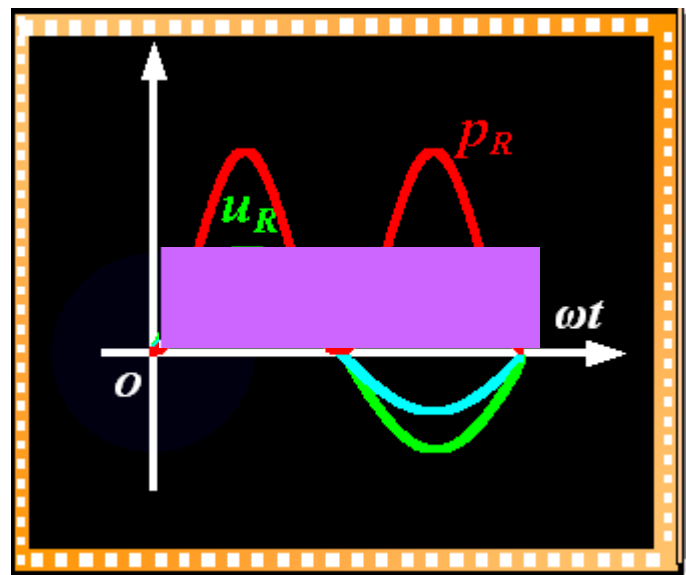

§ 9-3 正弦交流电路的功率

(2) 电感元件的功率



$$i = I_m \sin \omega t$$

$$u_L = U_{Lm} \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

$$p_L = u_L i = U_L I \sin 2\omega t$$

$$P_L = \frac{1}{T} \int_0^T U_L I \sin 2\omega t \, dt = 0$$
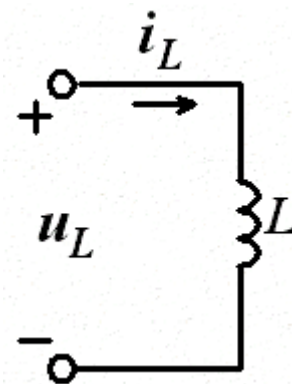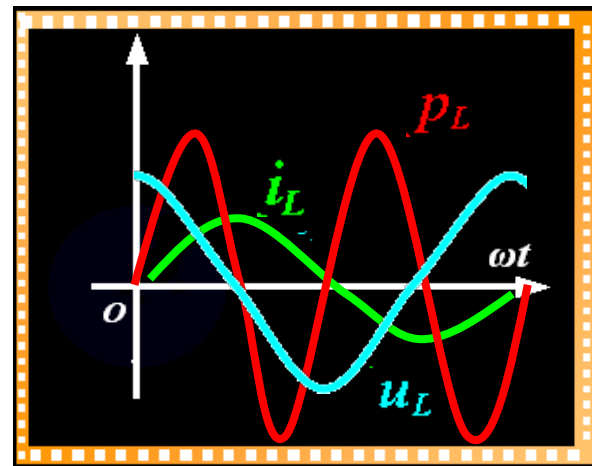
$$Q_L = U_L I = X_L I^2 = \frac{U_L^2}{X_L}$$



§ 9-3 正弦交流电路的功率

(3) 电容元件的功率



$$i = I_m \sin \omega t$$

$$u_C = U_{Cm} \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

$$p_C = u_C i = -U_C I \sin 2\omega t$$

$$P_C = -\frac{1}{T} \int_0^T U_C I \sin 2\omega t dt = 0$$
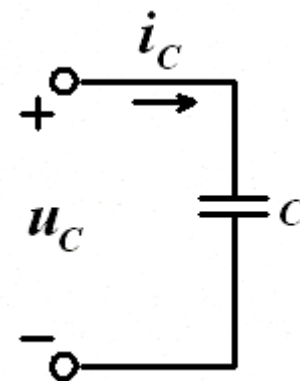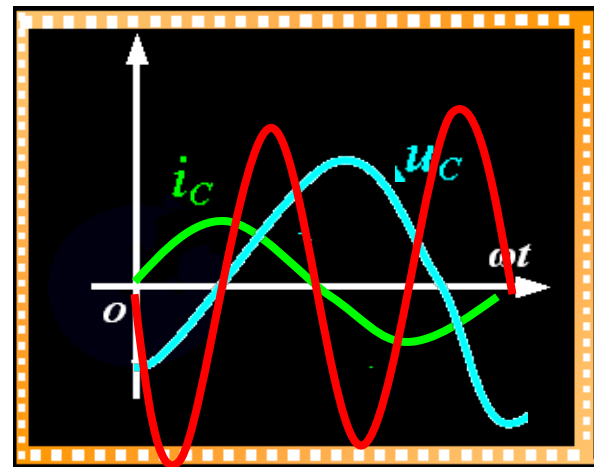
$$Q_C = -U_C I = -X_C I^2 = -\frac{U_C^2}{X_C}$$



§ 9-3 正弦交流电路的功率

二、RLC 串联电路吸收的功率


$$p = p_R + p_L + p_C$$

$$= U_R I (1 + \cos 2\omega t) + U_L I \sin 2\omega t - U_C I \sin 2\omega t$$

$$= RI^2 (1 + \cos 2\omega t) + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) I^2 \sin 2\omega t$$


↑
不可逆部分，
电阻吸收的功率

↑
可逆部分

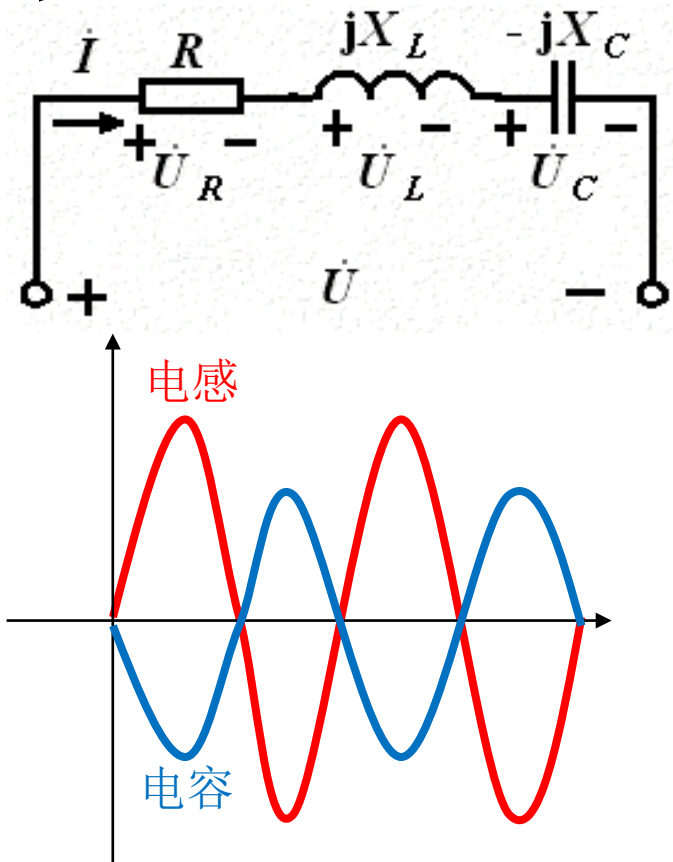

§ 9-3 正弦交流电路的功率

二、RLC 串联电路吸收的功率

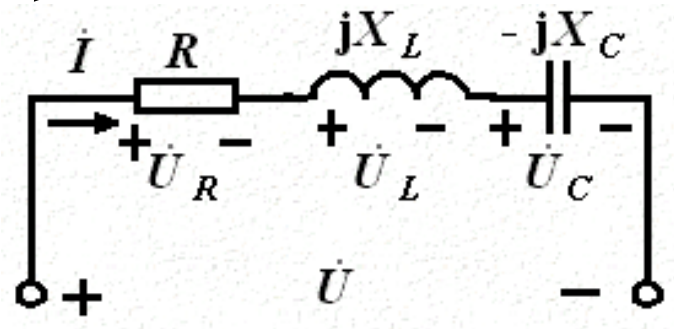


$$p = p_R + p_L + p_C$$

$$= U_R I (1 + \cos 2\omega t) + U_L I \sin 2\omega t - U_C I \sin 2\omega t$$

$$= RI^2 (1 + \cos 2\omega t) + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) I^2 \sin 2\omega t$$
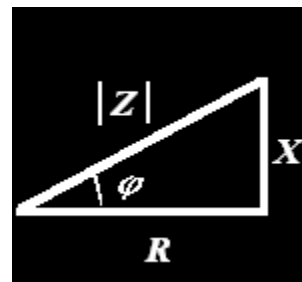
$$= UI \cos \varphi (1 + \cos 2\omega t) - UI \sin \varphi \sin 2\omega t$$



$$R = |Z| \cos \varphi$$

$$X = \omega L - \frac{1}{\omega C} = |Z| \sin \varphi$$

$$U = |Z| I$$

§ 9-3 正弦交流电路的功率




三、二端网络的功率

$$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = R + jX = |Z| \angle \varphi$$

$$\dot{U} = \dot{I}(R + jX) = \dot{U}_R + \dot{U}_X$$

有功功率 $P = U_R I = UI \cos \varphi$

无功功率 $Q = U_X I = UI \sin \varphi$

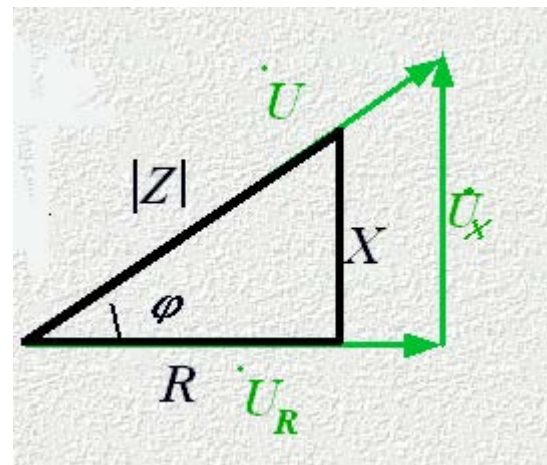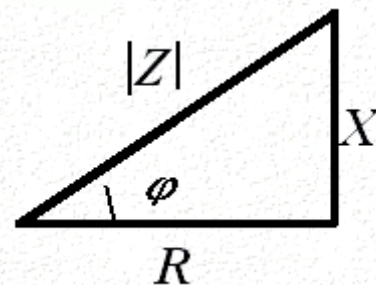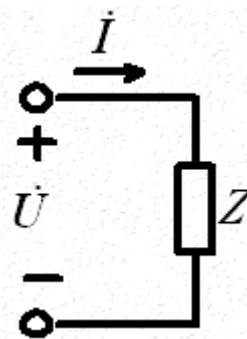

§ 9-3 正弦交流电路的功率

$S=UI$ 视在功率(VA)

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad \varphi = \arctan \frac{Q}{P}$$

额定容量: $S_H = U_H I_H$



U_H : 根据设备绝缘情况来设计

I_H : 根据导线发热限制来设计

$$P = S \cos \varphi = UI \cos \varphi$$

$$Q = S \sin \varphi = UI \sin \varphi$$
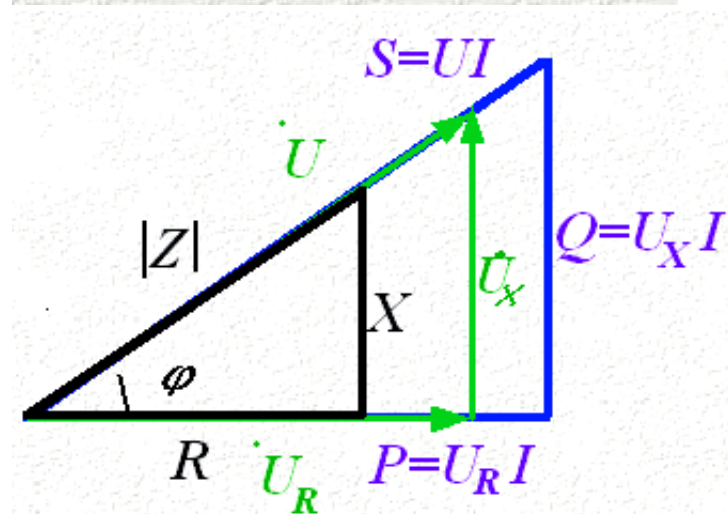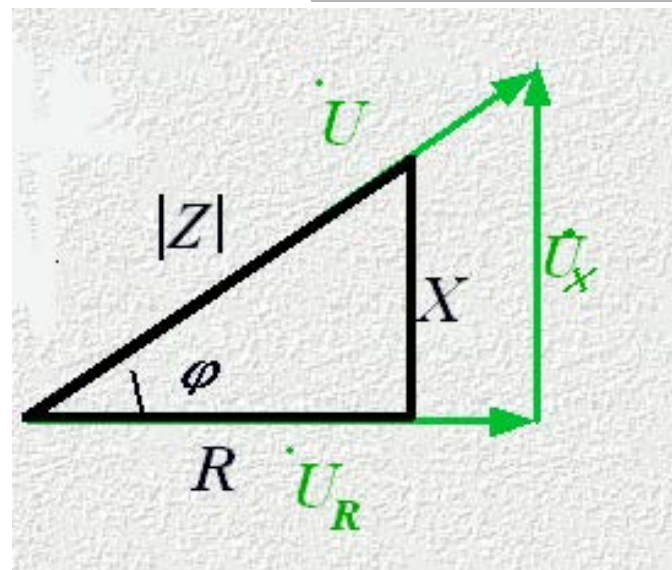
$$\lambda = \cos \varphi = \frac{P}{S} \text{ — 功率因数}$$



§ 9-3 正弦交流电路的功率

感性负载的存在是功率因数不高的根本原因。

$$(1) \ P、U \text{一定时}, \quad I = \frac{P}{U \cos \varphi}$$

$\cos \varphi$ 低, 电流大, 损耗大, 不经济。

$$(2) \ U、I \text{一定时}, \quad P = UI \cos \varphi$$

$\cos \varphi$ 低, 有功功率小, 电源的使用效率低。

§ 9-3 正弦交流电路的功率

四、功率守恒定律

$$\sum_{k=1}^n P_k = 0 \quad \sum_{k=1}^n Q_k = 0$$

$$S = \sum_{k=1}^n \sqrt{P_k^2 + Q_k^2}$$

视在功率不满足功率守恒定律。

§ 9-3 正弦交流电路的功率

1、有功功率和无功功率都并不是瞬时功率。

有功功率是瞬时功率不可逆部分的恒定分量，也是其变动部分的**振幅**。

无功功率是瞬时功率可逆部分的**振幅**。

2、有功功率是电阻元件吸收的平均功率。

3、无功功率并不是电抗元件吸收的功率。

§ 9-3 复功率

瞬时功率



$$p = UI \cos \varphi (1 + \cos 2\omega t) + UI \sin \varphi \sin 2\omega t$$

$$S = UI \quad \text{视在功率(VA)}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad \varphi = \arctan \frac{Q}{P}$$

$$P = S \cos \varphi = UI \cos \varphi$$


$$Q = S \sin \varphi = UI \sin \varphi$$

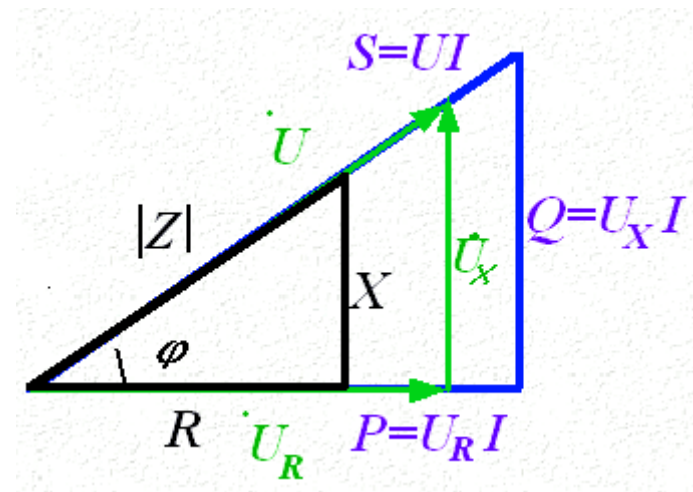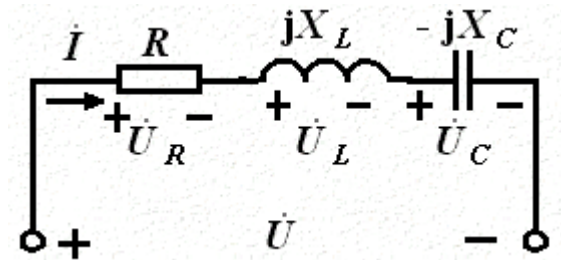

§ 9-3 正弦交流电路的功率

设一端口的电压相量为 $\dot{U}$ ，电流相量为 $\dot{I}$ ，复功率定义：
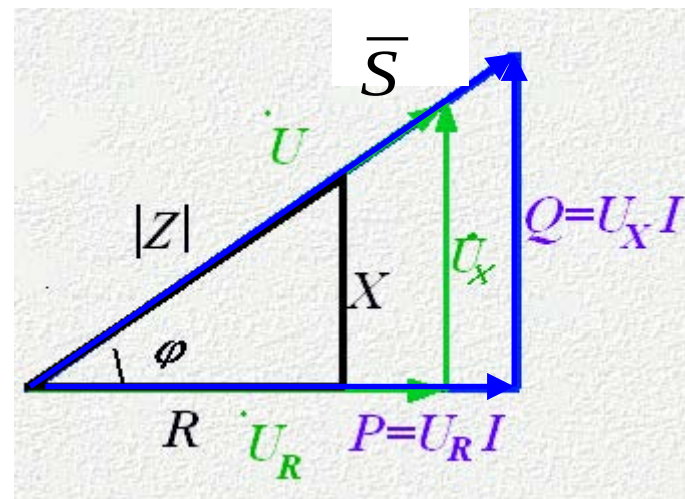
$$\begin{aligned}\bar{S} &= \dot{U} \dot{I}^* = UI \angle(\varphi_u - \varphi_i) \\ &= UI \cos \varphi + UI \sin \varphi \\ &= P + jQ\end{aligned}$$



复功率是一个辅助计算功率的复数。

§ 9-3 正弦交流电路的功率

功率守恒定律

$$\sum_{k=1}^n P_k = 0 \quad \sum_{k=1}^n Q_k = 0$$

$$\sum \bar{S} = 0$$

复功率满足功率守恒定律。

§ 9-3 正弦交流电路的功率

例9-9

例9-9

求电源发出的功率和电路的功率因数

视在功率 $S_s = U_s I = 100 \times 0.6 \text{ V} \cdot \text{A} = 60 \text{ V} \cdot \text{A}$

电压电流相位差

$$\varphi = 0^\circ - 52.30^\circ = -52.30^\circ \quad (\text{容性})$$

功率因数

$$\lambda = \cos \varphi = 0.612$$

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_s}{Z_{\text{eq}}} = 0.60 \angle 52.30^\circ \text{ A}$$

有功功率

$$P = S_s \lambda = 60 \times 0.612 \text{ W} = 36.72 \text{ W}$$

$$\dot{U}_{10} = Z_{12} \dot{I} = 182.07 \angle -20.03^\circ \text{ V}$$

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_{10}}{Z_1} = 0.18 \angle -20.03^\circ \text{ A}$$

无功功率

$$Q = S_s \sin \varphi = -47.47 \text{ var}$$

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_{10}}{Z_2} = 0.57 \angle 69.96^\circ \text{ A}$$

§ 9-3 正弦交流电路的功率

例9-10

解法一：根据复功率守恒原理求解。


接入电容 C 后，根据复功率守恒原理有

$$\overline{S} = \overline{S}_1 + \overline{S}_c$$

§ 9-3 正弦交流电路的功率

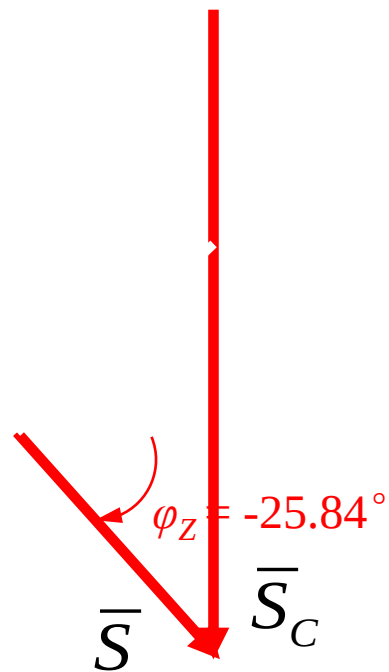例9-10

另一解答为红线所示，功率因数角 $\varphi_Z = -25.84^\circ$ （容性），需要更大的电容量，经济上不可取。




§ 9-4 最大功率传输

- 负载 R_L 所获得的功率：

直流电路中：
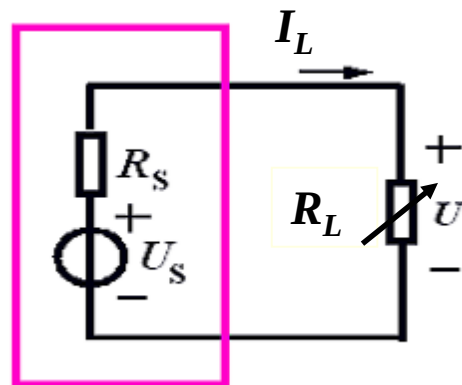
$$P_L = I_L^2 R_L = \left(\frac{U_S}{R_S + R_L} \right)^2 R_L$$



$$\frac{dP_L}{dR_L} = U_S^2 \left[\frac{(R_S + R_L)^2 - R_L \times 2(R_S + R_L)}{(R_S + R_L)^4} \right] = 0$$

$$\text{当 } R_L = R_S \text{ 时, } P_{L \max} = \frac{U_S^2 R_S}{(2R_S)^2} = \frac{U_S^2}{4R_S}$$

§ 9-4 最大功率传输

正弦交流电路中：

$$Z_S = R_S + jX_S \quad Z_L = R_L + jX_L$$

■ 负载 Z_L 所获得的有功功率：

$$P_L = I^2 R_L = \left[\frac{U_S^2}{(R_S + R_L)^2 + (X_S + X_L)^2} \right] R_L$$

$$X_L = -X_S \quad \frac{d}{dR_L} \left[\frac{R_L}{(R_S + R_L)^2} \right] = 0$$

$$\text{当 } Z_L = Z_S^* = R_S - jX_S \text{ 时, } P_{L \max} = \frac{U_S^2 R_S}{(2R_S)^2} = \frac{U_S^2}{4R_S}$$

